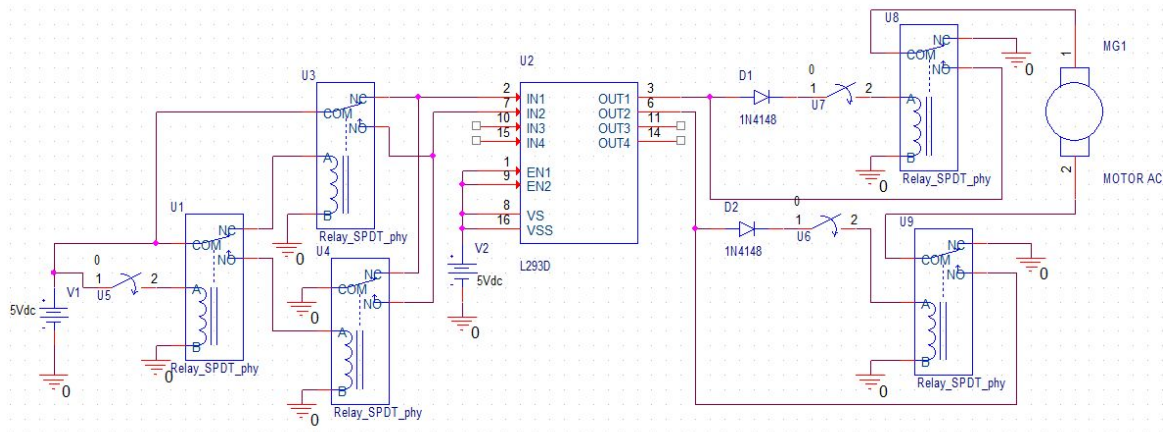


# ALUTECH Circuitos


Circuito de ventana:



Componentes:

- Switches:
  - 1- Izquierda: switch de humedad. Se cierra cuando existe agua en el ambiente. (Embudo en el techo)
  - 2- Derecha superior: switch de recorrimiento. Extremo de la ventana, se abre cuando la ventana se cierra por completo.
  - 3- Izquierda superior: switch de recorrimiento. Otro extremo de la ventana, se abre cuando la ventana se abre por completo.
- Fuente de 5v
- 5 relevadores de 5v
- Puente H L293D
- 2 diodos
- Motor de la ventana

Circuito del ventilador:

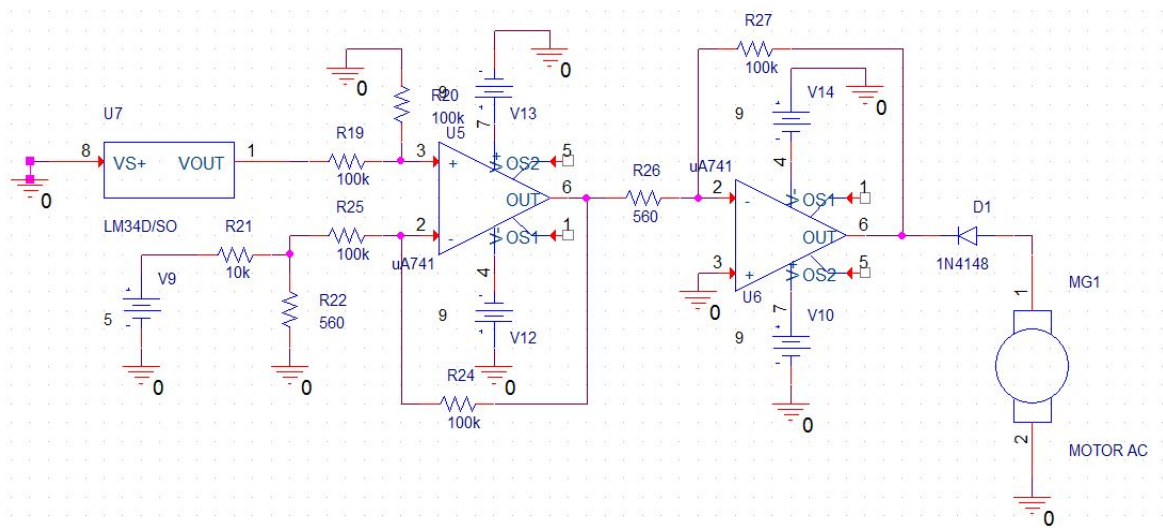

Componentes:

- Fuente 5v

- 2 Fuentes de 9V
- Resistencias: 1 de 10k, 2 de 560, 5 de 100k
- Sensor de temperatura LM35
- 2 OPAMP LM741
- Diodo
- Motor de ventilador